## LABORATORIO DE DISEÑO DIGITAL MODERNO

## Diseño y construcción de una ALU (unidad aritmética lógica)

Práctica 5 Profesora: M.I. Norma Elva Chávez Rodríguez.

### **OBJETIVO:**

El alumno aprenderá el diseño y construcción de unidades aritméticas/lógicas, utilizando lenguaje VHDL.


#### INTRODUCCIÓN:

La unidad aritmético lógica, también conocida como ALU (siglas en inglés de arithmetic logic unit), es un circuito digital que calcula operaciones aritméticas (como suma, resta, multiplicación, etc.) y operaciones lógicas, entre dos números.

#### **ESPECIFICACIONES:**

Se requiere el diseño y construcción de un sistema digital en el que se visualice en 8 leds, las operaciones aritméticas (multiplicación y suma binarias) y las operaciones lógicas (AND y OR). Tendrá por entradas de datos dos números (A, B) cada uno de cuatro bits, y una entrada de control (C) de 2 bits para selección de las 4 distintas operaciones. El resultado R será de 8 bits.

### DIAGRAMA DE BLOQUES:

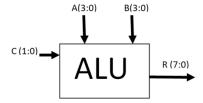

## LABORATORIO DE DISEÑO DIGITAL MODERNO

# Diseño y construcción de una ALU (unidad aritmética lógica)

Práctica 5 Profesora: M.I. Norma Elva Chávez Rodríguez.

#### TABLA DE VERDAD DE LAS FUNCIONES:

C1	CO	R = Función
0	0	R = AB multiplicación binaria
0	1	R = A + B suma binaria
1	0	R = AB multiplicación lógica
1	1	R = A + B suma lógica

# El código en lenguaje VHDL:

